

Sciences du numérique 1

Unité arithmétique et logique

Pierre Héroux

Pierre.Heroux@univ-rouen.fr
Université de Rouen

Licence 1 Informatique – EEEA

Plan

- 1 Présentation
- 2 Constitution d'une UAL
 - UAL 1 bit
 - Mot de commande
 - TTL 74LS181
- 3 Mot d'état


Plan

- 1 Présentation
- 2 Constitution d'une UAL
 - UAL 1 bit
 - Mot de commande
 - TTL 74LS181
- 3 Mot d'état

Présentation

- L'unité arithmétique et logique (UAL - ALU) est un des composants principaux du microprocesseur
- Le microprocesseur est lui-même un des composants principaux d'un ordinateur
- Le rôle de l'unité arithmétique et logique est de réaliser des opérations logiques et arithmétiques de base :
 - Opérations logiques bit à bit (ET, OU, NON, XOR...)
 - Décalages et rotations
 - Additions, soustractions, complémentations à 1 ou à 2
 - Comparaisons

Présentation

 

L'unité arithmétique et logique dispose de :

- 2 mots d'entrée de n bits $A = a_{n-1} \dots a_0$ et $B = b_{n-1} \dots b_0$
- 1 mot de sortie de n bits $F = f_{n-1} \dots f_0$
- 1 mot de commande
- 1 mot d'état

Présentation

- Les mots d'entrée représentent les opérandes
- Le mot de sortie représente le résultat
- Le mot de commande permet de choisir l'opération à appliquer aux opérandes
- Le mot d'état donne l'état de l'UAL après exécution de l'opération. Son rôle est expliqué plus loin.


Plan

- 1 Présentation
- 2 Constitution d'une UAL
 - UAL 1 bit
 - Mot de commande
 - TTL 74LS181
- 3 Mot d'état

Constitution d'une UAL

- Une UAL n bits est constituée de n tranches d'ual 1 bit interconnectées
- La tranche d'indice i reçoit en entrée
 - les bits a_i, b_i des mots d'entrée
 - un bit c_i jouant le rôle de retenue entrante et provenant de la tranche précédente
 - les bits du mot de commande
- Elle délivre
 - un bit résultat
 - une retenue sortante

UAL 1 bit

 

UAL 1 bit

S_1	S_0	F	C_{out}
0	0	$A.B$	0
0	1	$A + B$	0
1	0	\overline{A}	0
1	1	$A \oplus B \oplus C$	$A.B + C(A \oplus B)$

Mot de commande

- Un mot de commande de m bits permet de choisir parmi au maximum 2^m opérations
- Parmi les bits du mot de commande, on trouve
 - un bit M permettant de choisir le mode logique ou arithmétique
 - le bit C_0 jouant le rôle de retenue entrante pour le premier étage (il vaut en particulier 1 pour la complémentation à 2 ou la soustraction).

TTL 74LS181

S_3	S_2	S_1	S_0	$M = 1, C_0 = 1$	$M = 0, C_0 = 1$
0	0	0	0	\bar{A}	A
0	0	0	1	$\overline{A+B}$	$A+B$
0	0	1	0	$\bar{A}B$	$A+\bar{B}$
0	0	1	1	0 logique	moins 1
0	1	0	0	\overline{AB}	A plus $\bar{A}\bar{B}$
0	1	0	1	\bar{B}	$(A+B)$ plus $\bar{A}\bar{B}$
0	1	1	0	$A \oplus B$	A moins B moins 1
0	1	1	1	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$ moins 1
1	0	0	0	$\overline{A+B}$	A plus AB
1	0	0	1	$\overline{A \oplus B}$	A plus B
1	0	1	0	B	$(A+\bar{B})$ plus AB
1	0	1	1	AB	AB moins 1
1	1	0	0	1 logique	A plus A
1	1	0	1	$A+\bar{B}$	$(A+B)$ plus A
1	1	1	0	$A+B$	$(A+\bar{B})$ plus A
1	1	1	1	A	A moins 1

TTL 74LS181

S_3	S_2	S_1	S_0	$M = 1, C_0 = 0$	$M = 0, C_0 = 0$
0	0	0	0	\overline{A}	A moins 1
0	0	0	1	\overline{AB}	AB moins 1
0	0	1	0	$\overline{A} + B$	$A\overline{B}$ moins 1
0	0	1	1	1 logique	moins 1
0	1	0	0	$\overline{A + B}$	A plus $(A + \overline{B})$
0	1	0	1	\overline{B}	(AB) plus $(A + \overline{B})$
0	1	1	0	$\overline{A \oplus B}$	A moins B moins 1
0	1	1	1	$A + \overline{B}$	$A + \overline{B}$
1	0	0	0	\overline{AB}	A plus $(A + B)$
1	0	0	1	$A \oplus B$	A plus B
1	0	1	0	B	$(A\overline{B})$ plus $(A + B)$
1	0	1	1	$A + B$	$A + B$
1	1	0	0	0 logique	A plus A
1	1	0	1	$\overline{A\overline{B}}$	(AB) plus A
1	1	1	0	AB	$(A\overline{B})$ plus A
1	1	1	1	A	A

Plan

- 1 Présentation
- 2 Constitution d'une UAL
 - UAL 1 bit
 - Mot de commande
 - TTL 74LS181
- 3 Mot d'état

Mot d'état

- L'UAL fournit en plus du mot F résultat, un mot état
- Ce mot caractérise le résultat
- Parmi les bits du mot d'état, on trouve en particulier les bits :
 - Z (Zero)** : Ce bit est à 1 quand tous les bits f_i sont à zéro.
 - N (Negative)** : Ce bit est à 1 quand l'interprétation signée du mot F est négative.
 - C (Carry)** : Le bit C à 1 indique que l'interprétation non signée du résultat est erronée du fait d'un dépassement de capacité.
 - V (oVerflow)** : Le bit V à 1 indique que l'interprétation signée du résultat est erronée du fait d'un dépassement de capacité.

Mot d'état

$$Z : Z = \overline{f_{n-1} + \dots + f_1 + f_0}$$

$$N : N = f_{n-1}$$

C : $C = C_n \oplus C_0$ avec C_0 retenue entrante du premier étage et C_n retenue sortante du dernier étage du dernier étage.

V : $V = C_{n-1} \oplus C_n$ avec C_{n-1} et C_n retenues respectivement entrante et sortante du dernier étage.

- Les bits Z et N permettent de mettre en œuvre des comparaisons entre mots A et B .
- On demande à l'ALU d'effectuer la différence $A - B$.
- Le signe du résultat (bit N) permet de savoir si $A > B$ ou si $A \leq B$.
- Le bit Z permet de savoir si $A = B$.

Mot d'état

A	0111	1110	0010	1001
non signé	7	14	2	9
signé	+7	-2	+2	-7
B	0011	0101	1000	0110
non signé	3	5	8	6
signé	+3	+5	-8	+6
$A + B$	1010	0011	1010	1111
non signé	10	3	10	15
signé	-6	+3	-6	-1
C	0	1	0	0
V	1	0	0	0
\overline{B}	1100	1010	0111	1001
$A + \overline{B} + 1$	0100	1001	1010	0011
non signé	4	9	10	3
signé	+4	-7	-6	+3
C	0	0	1	0
V	0	0	1	1

Mot d'état

- Le mot d'état peut contenir d'autres bits
- Par exemple un bit, donnant la parité du mot résultat
- ...