

L1 Informatique – EEEA
Logique Combinatoire et Séquentielle
TD n°10 : Analyse des séquenceurs

Exercice 1 – Séquenceurs asynchrones

Soit le circuit de la figure 1.

 


FIGURE 1 –

1. Donner sur la figure 2 le chronogramme de ce circuit sans tenir compte des entrées CLR, on supposera que les sorties Q_3 , Q_2 , Q_1 , Q_0 , sont initialement à 0. On supposera les temps de transition des bascules très petits devant une période d'horloge.

 


FIGURE 2 –

2. Qu'engendrent les rebouclages sur les entrées CLR ? Donner sur la figure 3 le chronogramme correspondant ainsi que la séquence des valeurs obtenues.
3. Quel est l'état transitoire par rapport au cycle souhaité.

Exercice 2 – Séquenceurs synchrones - bascule JK

Soit le circuit de la figure 4.

1. En examinant le câblage, compléter le tableau suivant exprimant les états futurs en fonction des états actuels :

 


FIGURE 3 –

 


FIGURE 4 –

Etat actuel						Etat futur	
B	A	J_B	K_B	J_A	K_A	B	A
0	0						
0	1						
1	0						
1	1						

2. En déduire le diagramme des transitions qui représente sous forme de graphe l'ensemble des états et des transitions entre états.
3. Un séquenceur auto-correcteur étant un séquenceur qui entre dans son cycle quelles que soient les valeurs de départ (après nombre fini d'états). Ce séquenceur est-il autocorrecteur ?

Exercice 3 – Séquenceurs synchrones - bascule D

En suivant la même démarche, analyser le fonctionnement du montage à trois bascules D de la figure 5. Le séquenceur est-il auto-correcteur ?

 


FIGURE 5 –

Exercice 4 – Séquenceurs synchrones - bascule T

Décrire le cycle des états réalisé par un séquenceur synchrone construit à partir de 3 bascules T. Les entrées des bascules T, dont les sorties sont respectivement Q_2 , Q_1 et Q_0 , sont données par les équations suivantes.

$$\begin{aligned}T_2 &= Q_0 \\T_1 &= \overline{Q_2 \oplus Q_1} \\T_0 &= Q_1 + \overline{Q_2 + Q_0}\end{aligned}$$

Exercice 5 – Séquenceur synchrone – Choix du cycle

Un séquenceur est composé de deux bascules JK d'entrées respectives J_1 , K_1 , J_0 et K_0 . Ces bascules ont pour sorties Q_1 et Q_0 . Les entrées sont définies par les équations suivantes au sein desquelles c est un bit de commande.

$$\begin{aligned}J_1 &= c \oplus Q_0 \\K_1 &= \overline{Q_1} \cdot Q_0 + c \overline{Q_0} + Q_0 \overline{c + Q_1} \\J_0 &= \overline{Q_0} + c \\K_0 &= Q_1 + Q_0\end{aligned}$$

Donnez le cycle des états réalisé par ce séquenceur pour chacune des deux valeurs possible de c .